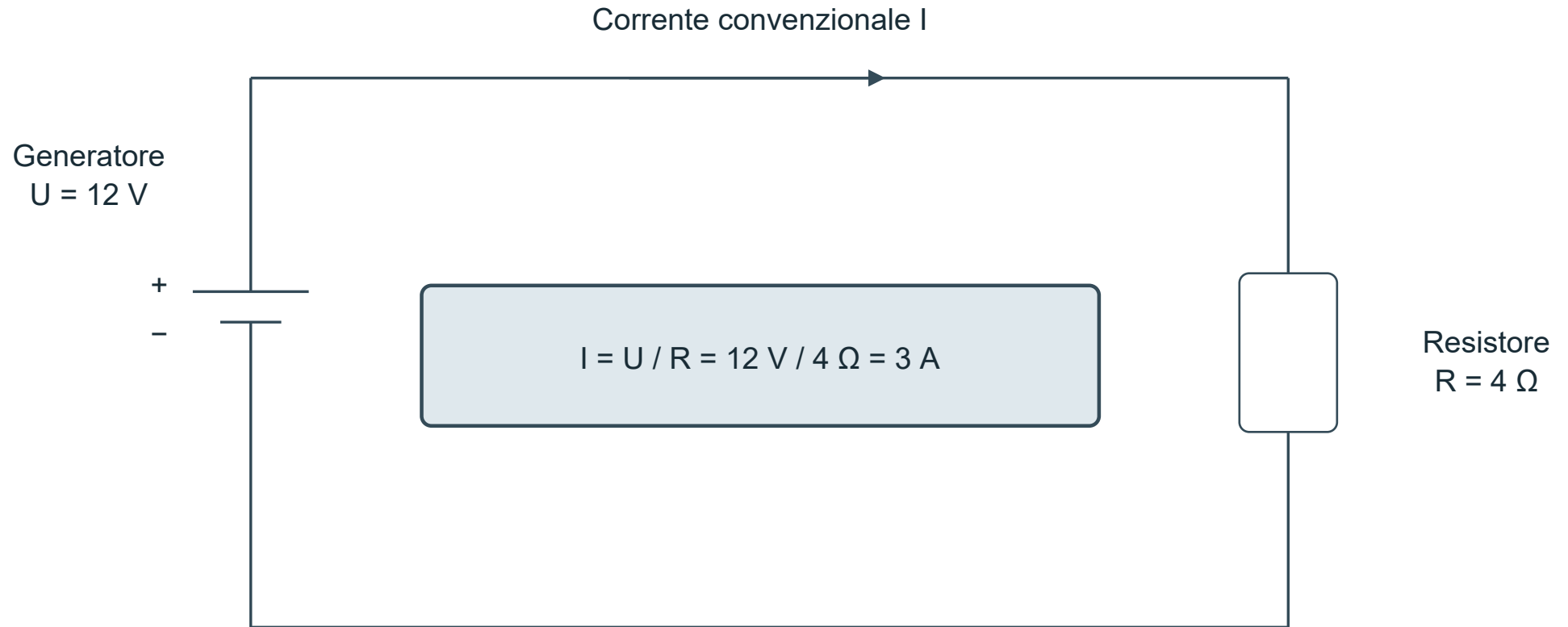


Un circuito elementare

Schema teorico con generatore ideale, fili ideali e resistore ohmico.



Il percorso è chiuso. Nel circuito esterno la corrente convenzionale va dal polo + al polo -.

Descrivi il percorso completo sul foglio. Per il calcolo assumiamo resistenza costante e fili ideali.