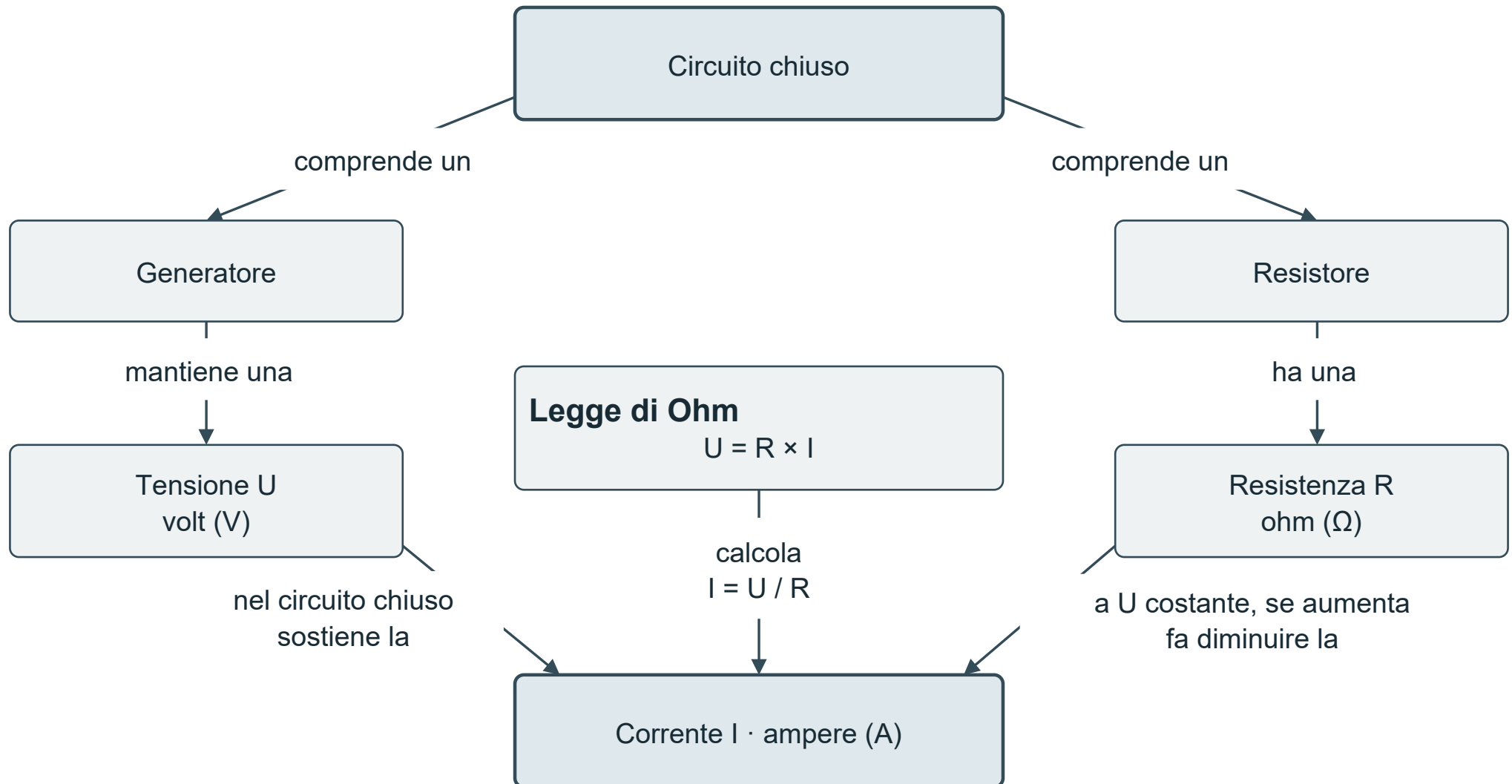


Elettricità: grandezze e relazioni

Il nostro esempio contiene un generatore, fili conduttori e un resistore ohmico.



Legge di Ohm: conduttore ohmico a temperatura costante. $I = U/R$ richiede $R \neq 0$; $R = U/I$ richiede $I \neq 0$.